

Lab 1: Gate-Level Verilog

Group 21: 陳克盈 (112062205)、蔡明妍 (112062224)

Table of Contents

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | Lab 1: Gate-Level Verilog | 2 |
| 2 | Q1: 4-bit 1-to-4 de-multiplexer (DMUX) | 3 |
| 2.1 | Requirement | 3 |
| 2.2 | Implement & Circuit | 3 |
| 2.3 | Testbench | 4 |
| 3 | Q2: 4-bit simple crossbar switch with MUX/DMUX | 4 |
| 3.1 | Requirement | 4 |
| 3.2 | Implement & Circuit | 4 |
| 3.3 | Testbench | 5 |
| 4 | Q3: 4-bit 4x4crossbar with simple crossbar switch | 5 |
| 4.1 | Requirement | 5 |
| 4.2 | Implement & Circuit | 5 |
| 4.3 | Benchmark | 6 |
| 4.4 | Combinations | 6 |
| 5 | 1-bit toggle flip flop (TFF) | 6 |
| 5.1 | Requirement | 6 |
| 5.2 | Implement & Circuit | 6 |
| 5.3 | Testbench | 7 |
| 6 | FPGA Implementation | 8 |
| 6.1 | Requirement | 8 |
| 6.2 | Implement | 9 |
| 7 | Conclusion & Discussion | 9 |
| 7.1 | 2x2 crossbar 電路圖推導 | 9 |
| 7.2 | 我們學到了什麼、分工 | 10 |

1 Lab 1: Gate-Level Verilog

這部分附上在 Lab 時實作的 module circuit，這些電路將會被用來實作之後的題目。

 


Fig. 1 2-to-1 MUX circuit

 


Fig. 2 D-Latch circuit

 


Fig. 3 D-Flip-Flop circuit

2 Q1: 4-bit 1-to-4 de-multiplexer (DMUX)

2.1 Requirement

Q1 要求使用三個 4-bit 1-to-2 的 DMUX 實作一個 4-bit 1-to-4 的 DMUX，基本運作原理就跟 MUX 相反，透過 select bit，將輸入輸出到對應的輸出線。

2.2 Implement & Circuit

1-to-2 DMUX

input: in, sel , output: a, b

透過 $X \& 0 = 0, X \& 1 = X$ 的性質，將 a 與 $in \& !sel$ 做 AND，代表當 $sel = 0$ 時， a 的值是 in ，反之則為 0。而 b 則是與 $in \& sel$ 做 AND，就能得到當 $sel = 1$ 時， b 的值是 in ，反之則為 0 的效果，如此一來便完成了這個 1-to-2 的 DMUX。

1-to-4 DMUX

input: in, sel , output: a, b, c, d

利用二進位的性質，先將 a, b, c, d 分成 ab, cd 兩組。利用一個 1-to-2 DMUX，利用 $sel[1]$ 作為 select bit 判斷出輸入應該要被重導向到 ab 或是 cd 。

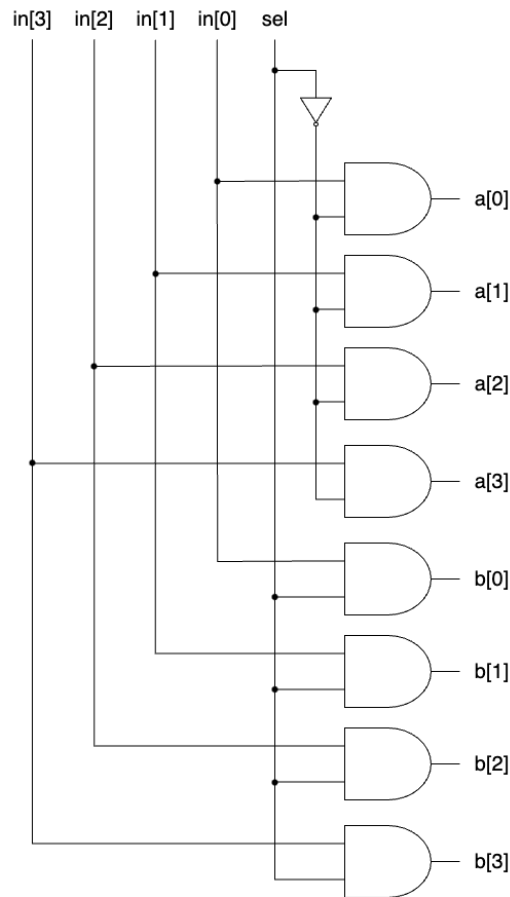


Fig. 4 1-to-2 DMUX circuit

最後再個別將 ab, cd 利用 $sel[0]$ 作為 select bit 就能夠成功的重導向至 a, b, c, d 了。

2.3 Testbench

由於只有導向 $a/b/c/d$ 四種狀態，因此只需要將 sel 做四次循環，每次做完就 $+1$ 就能夠遍歷所有狀態了。

為了更清楚地看出輸入被導向哪一條線路，實際撰寫 Testbench 的時候是讓 sel 做八次循環，並且每次做完都將 $in + 1$ 。

從圖6可以看出，隨著 sel 的變動， a, b, c, d 會輪流接收到 in 的值。

3 Q2: 4-bit simple crossbar switch with MUX/DMUX

3.1 Requirement

根據所給的架構圖（圖 7）實現一個 4-bit 的 crossbar，當 $control = 1$ 時，需要將兩筆資料的輸出反轉，否則不變。

3.2 Implement & Circuit

根據架構圖，使用之前實作過的 1-to-2 DMUX 與 1-to-2 MUX 來實現。如此一來，在 $control = 0$ 時， $in1, in2$ 就會走原來的通道，

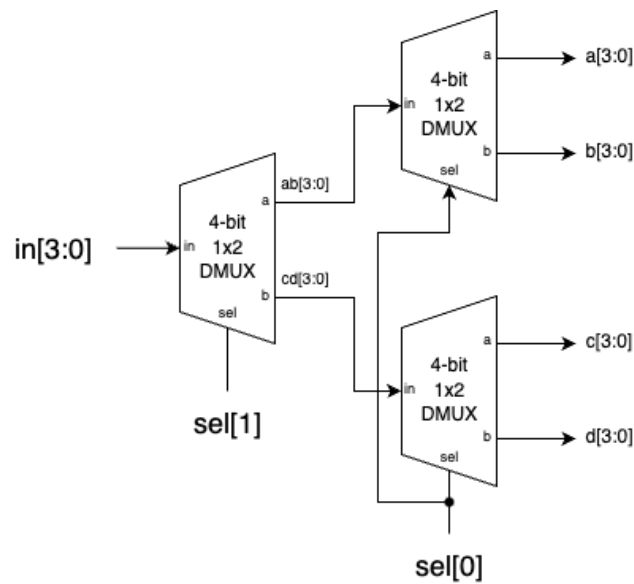


Fig. 5 1-to-4 DMUX circuit

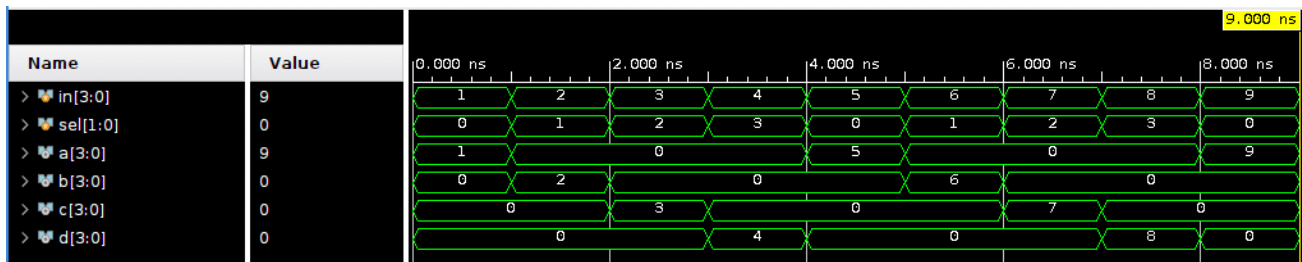


Fig. 6 DMUX wave

而當 $control = 1$ 時，則會走交叉的通道。

關於此架構的推導方式補充在附錄 (7.1) 中。

3.3 Testbench

由於只有兩種情況： $control = 0, control = 1$ ，因此只需要枚舉這兩個情況即可。

不過為了更清楚地看出結果，我們採用了模擬 8 次，並在 $in1 = 0, in2 = 2$ 的初始狀態下，每次將 $in1, in2$ 分別 +1。

從圖9中可以看出，隨著 $control$ 的變動， $out1, out2$ 的值會不斷地交換。

4 Q3: 4-bit 4x4crossbar with simple crossbar switch

4.1 Requirement

根據題目給的架構圖 (圖 10)，利用五個 2x2 crossbar 實作出 4x4 crossbar。

4.2 Implement & Circuit

建立相對應的電路，並將其以架構圖中的結構相互連接。

 


Fig. 7 2x2 crossbar arch

4.3 Benchmark

枚舉 $control = 0 \sim 2^5 - 1$ ，以列出所有組合，並將 $in1, in2, in3, in4$ 分別設為 1, 2, 3, 4，以方便觀察不同 $control$ 之下，output 是如何對應 input 的。

4.4 Combinations

所有組合中，有 4 種沒有出現過：

- (1) (3, 4, 1, 2)
- (2) (3, 4, 2, 1)
- (3) (4, 3, 1, 2)
- (4) (4, 3, 2, 1)

這是因為 $in1, in2$ 以及 $in3, in4$ ，都只有最多一個資料能夠透過 Crossbar 傳遞到一側，因此這四個組合不可能出現的。

5 1-bit toggle flip flop (TFF)

input: clk, t, rst_n , output: q

5.1 Requirement

依照所給的架構圖（圖 13），利用 XOR, AND, D-Flip-Flop (DFF) 實作 T-Flip-Flop (TFF)

5.2 Implement & Circuit

根據 $XOR(A, B) = (\bar{A}B + A\bar{B})$ ，先實作出 XOR，最後再依據架構圖以及之前寫過的 DFF 實現出 TFF。

 


Fig. 8 2x2 crossbar

 


Fig. 9 2x2 crossbar wave

圖中的 rst_n 代表著重設的訊號，當 $rst_n = 1$ 時，將不影響電路運作，但當 $rst_n = 0$ 時，無論上一個狀態為何，都只會將 False 訊號傳遞至 D Flip-Flop，達到重設的效果。

5.3 Testbench

由於 TFF 的性質為：

- 當 $rst_n = 0$ 時，重設輸出為 0，否則依照以下的規則運作
- 當 $T = 0$ 且 clk 時脈往上時，輸出目前 q 的反相

因此若是所有輸入都以相同的間隔切換，將會難以看出 TFF 的作用，因此採用了 (clk, t, rst_n) 分別以 $(2ns, 3ns, 5ns)$ 的頻率同步，結果如下圖：

由於此電路是以正緣作為觸發標準，所以可以觀察所有 clk 從 $0 \rightarrow 1$ 的時間點，都符合了上述的 TFF 性質。

 


Fig. 10 4x4 crossbar arch

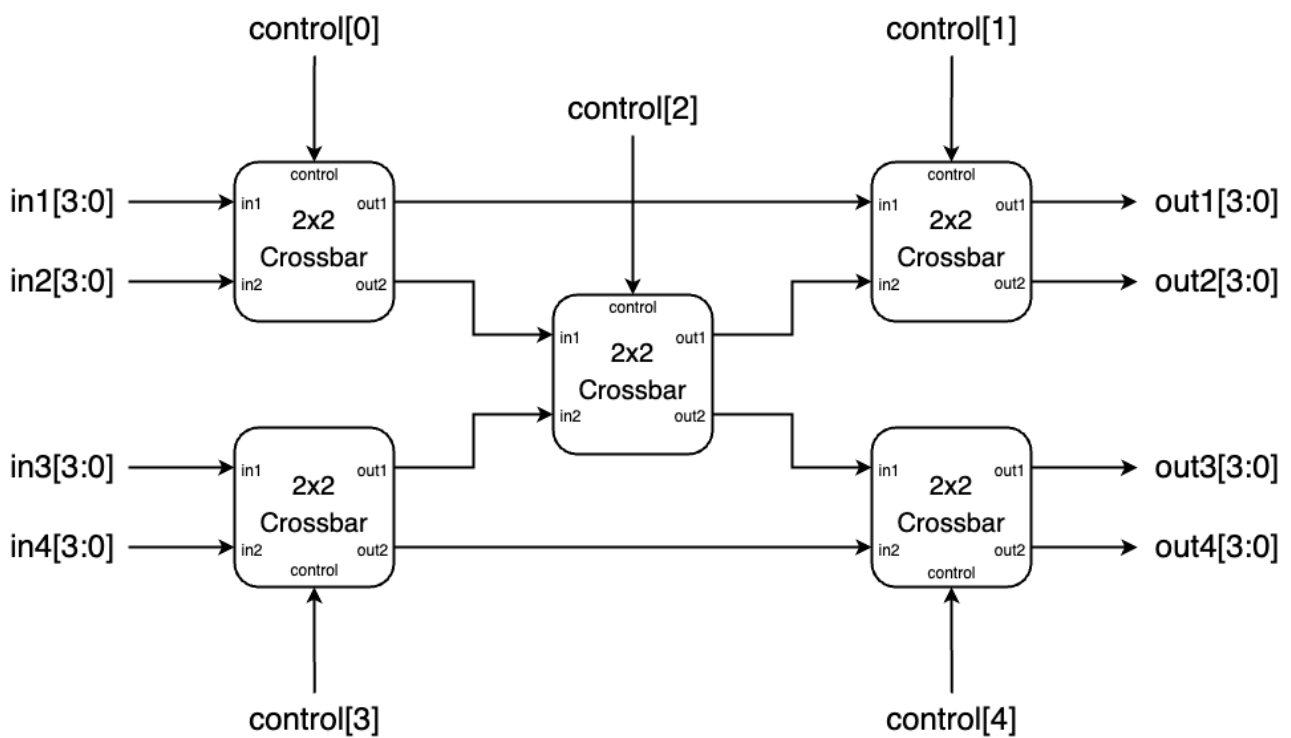


Fig. 11 4x4 crossbar circuit

6 FPGA Implementation

6.1 Requirement

將 2x2 crossbar 實作在 FPGA 上，透過開關當作 input，LED 當作 output。跟原來的 2x2 不一樣的是，這次一個 output bit 會對應到兩個 LED 燈。

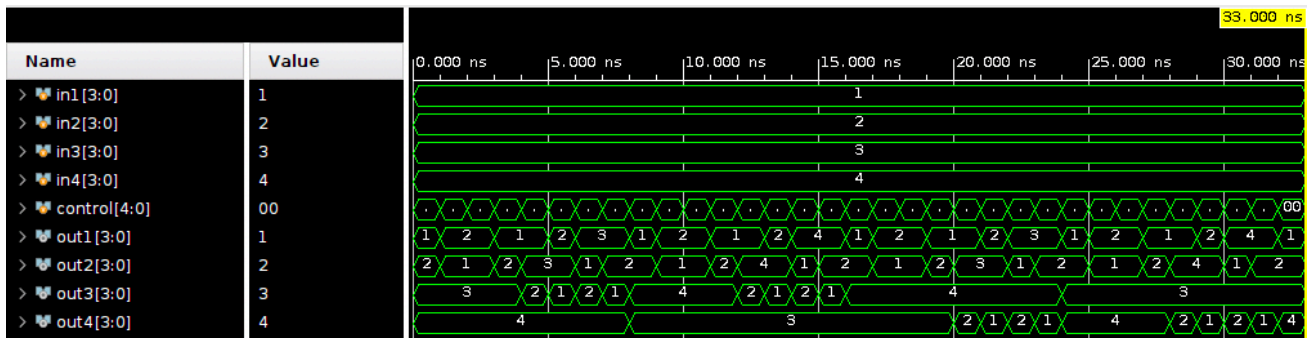


Fig. 12 4x4 crossbar wave

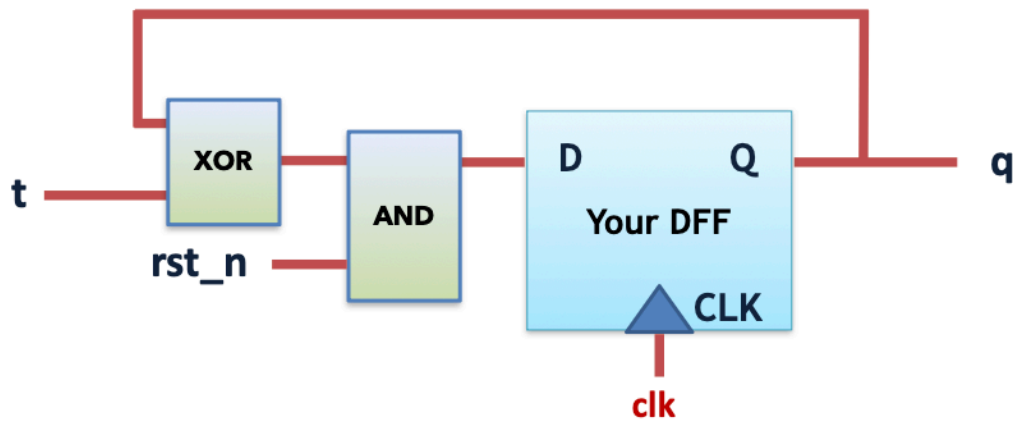


Fig. 13 TFF arch

6.2 Implement

由於 vivado 不能直接將一個訊號 mapping 到兩個 LED 上，因此我們將原始的 2x2 crossbar 擴充，*out1, out2* 各複製一份出來，再將其透過 vivado 內的 IO Setting map 到所對應的 LED 上。

7 Conclusion & Discussion

7.1 2x2 crossbar 電路圖推導

總共會有四條線路需要實現，分別為： $in1 \rightarrow out1$, $in1 \rightarrow out2$, $in2 \rightarrow out1$, $in2 \rightarrow out2$ ，分別將這四條線路命名為 A, B, C, D

首先利用兩個 1-to-2 DMUX 判斷 input 分別需要走到哪一條線路，DMUX1 分別接了 $in1, A, B$ ，而 DMUX2 接了 $in2, C, D$ 總共會有兩種情況：

- (1) $control = 0$: A, D ，此時 DMUX1 應該要輸出到第一個輸出，也就是 A ，DMUX2 則是要輸出到第二個輸出，也就是 D
- (2) $control = 1$: B, C ，同理反之

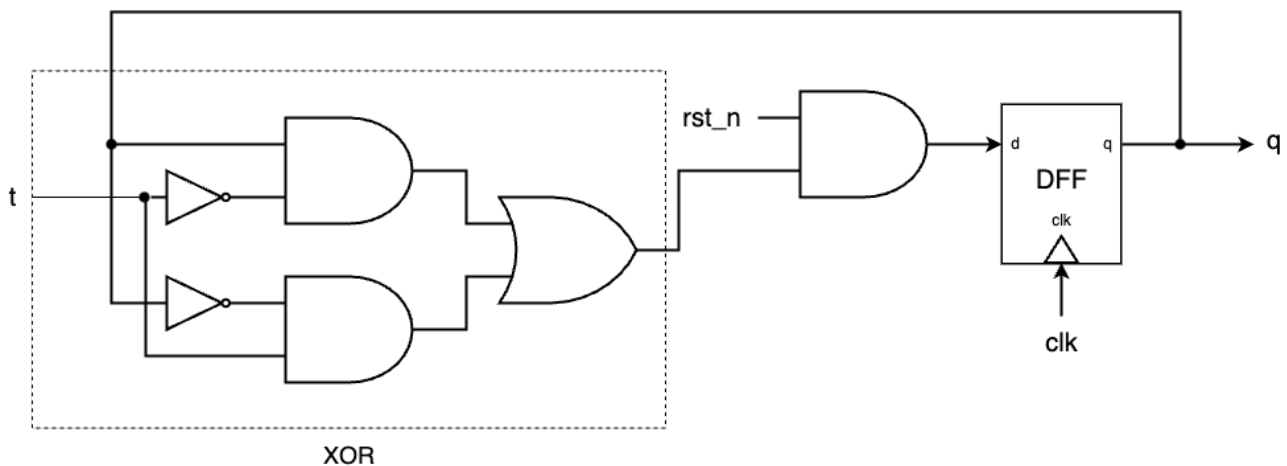


Fig. 14 TFF Circuit

 


Fig. 15 TFF wave

根據以上觀察，我們便可以得出 DMUX1 的 control bit 為 *control*，DMUX2 則為 *!control*

接著是判斷 *out1*, *out2* 分別是由哪一條線路提供，這邊可以使用 1-to-2 MUX 來實現。MUX1 接了 *A*, *C*，MUX2 接了 *B*, *D* 一樣有兩種情況：

- (1) $control = 0$: $out1 = A, out2 = D$ ，此時 MUX1 需要輸出 *A*，MUX2 需要輸出 *D*
- (2) $control = 1$: $out1 = B, out2 = C$ ，同理反之

透過觀察，得出結論 MUX1 的 control bit 為 *control*，MUX2 的 control bit 則為 *!control*

最後，將以上兩個結論，利用之前寫過的 DMUX 與 MUX，即可完成最終的目標

7.2 我們學到了什麼、分工

我們學到了什麼

- 如何安裝 Vivado：由於我們兩個都是使用 M2 MacBook Air，並不原生支援 Vivado，因此我們透過 Docker 模擬了 x86 環境下的 Linux 再到這個環境下安裝 Vivado，並且有成功跑起來。
- 如何操作 Vivado：Vivado 在這門課主要有兩個用途，一個是用來跑 Testbench，模擬各種情況下，電路的輸出會是怎樣。另一個則是用來將電路實際燒錄到 FPGA 上，並且透過開關、LED 來觀察電路的運作。而後者又分成了幾個步驟：

- Run Synthesis: 將 Verilog code 編譯成一個 netlist。這個步驟結束後，我們就可以透過 IO Port 的設定工具，
將 verilog 中的輸入輸出對應到 FPGA 上的 Port。除此之外，Vivado 也提供了查看電路圖的功能，
可以讓我們初步的檢查電路是否如我們預期
- Run Implementation：這個步驟會根據我們所使用的硬體，將 netlist 進一步的優化、佈局、佈線等。
- Generate Bitstream：這個步驟會將最後的結果編譯成一個 bitstream，這個 bitstream 就是我們要燒錄到 FPGA 上的檔案。

- 大型應用的使用方式：在進行以上步驟的時候，都有能夠選擇要開幾個 process 的選項，這代表 Vivado 本身有支援平行計算。
除此之外，Vivado 也支援了 remote host 的功能，我想或許在開發大型應用的時候，就是利用這個功能在伺服器上運算，
最後再將生成的 bitstream 下載到本地端的 FPGA 上。

執行完這三個步驟後，就可以將 bitstream 燒錄到 FPGA 上，並且透過開關、LED 來觀察電路的運作。

- 對於 crossbar 的理解：在接觸這門課之前，我們對電子元件是如何切換資料路徑感到困惑，畢竟處理器只是由許多固定的電路組成，
並不存在實體的開關來調節資料流。透過這次的實作，雖然應用面可能更複雜，但至少我理解了他的基本概念。
- Testbench 的理解與實作：這次實作了多個 Testbench，除了需要枚舉所有狀態之外，也需要觀察電路本身是不是有特殊的性質，
導致每個參數以一樣的時間隔切換時會觀察不出東西。此外，如果要使用 `$display` 指令來輸出參數，
也要先加上一個延遲，
否則就會因為讀到上一個狀態而無法正確判斷正確性。

分工

- 陳克盈：verilog、Report 撰寫
- 蔡明妍：電路圖繪製