

Lab 2: Advanced Gate-Level Verilog

Group 21: 陳克盈 (112062205)、蔡明妍 (112062224)

Table of Contents

1 Q0: Basic Questions	2
1.1 NAND Gate to all other gates	2
1.2 Full Adder vs. Half Adder	5
2 Q1: 8-bit ripple carry adder	6
2.1 Implement & Circuit	6
2.2 Testbench	6
3 Q2: Decode and execute	8
3.1 Universal gate	8
3.2 Executor	9
3.3 Decoder	12
3.4 Testbench	13
4 Q3: 8-bit carry-lookahead adder	14
4.1 PG Generator	14
4.2 CLA Generator	15
4.3 Adder	18
4.4 Overall	18
4.5 Testbench	20
5 Q4: 4-bit multiplier	21
5.1 Testbench	22
6 Q5: Exhaustive test	23
6.1 Implement	24
6.2 Wave	24
7 Q6: FPGA display Control	25
7.1 Implement	25

8 Other	26
8.1 我們學到了什麼	26
8.2 分工	26

1 Q0: Basic Questions

在 Basic Questions 中，需要使用 NAND Gate 實現出所有的基本邏輯閘，並透過 *sel* 的數值來控制要輸出哪一種邏輯閘的結果，*sel* 與要求的輸出可以參考圖 1。

sel [2:0]	out
000	out = a nand b
001	out = a and b
010	out = a or b
011	out = a nor b
100	out = a xor b
101	out = a xnor b
110 & 111	out = !a

Fig. 1 Basic Q1 spec



1.1 NAND Gate to all other gates


NAND 之所以被稱為 Universal Gate，是因為他能夠生成出所有其他的邏輯閘，而這正是 Basic Questions 的核心。圖 2 演示了如何使用 NAND Gate 實現的所有基本邏輯閘。

此章節利用 NAND 所組成的所有邏輯閘，都將用來作為後續所有題目的邏輯閘使用。不過在表示上為求可讀性，將會使用一般的邏輯閘符號來表示。

Decoder

我們使用了圖 4 中的 2-to-1 MUX，透過樹狀分治的概念，來實現 8-to-1 MUX，而 *A* ~ *H* 分別代表了 *sel* 0 ~ 7 對應到邏輯閘的輸出。若是將那些 MUX 看成是一個整體，加上 Execute 的部分後就會如圖 5 所示。

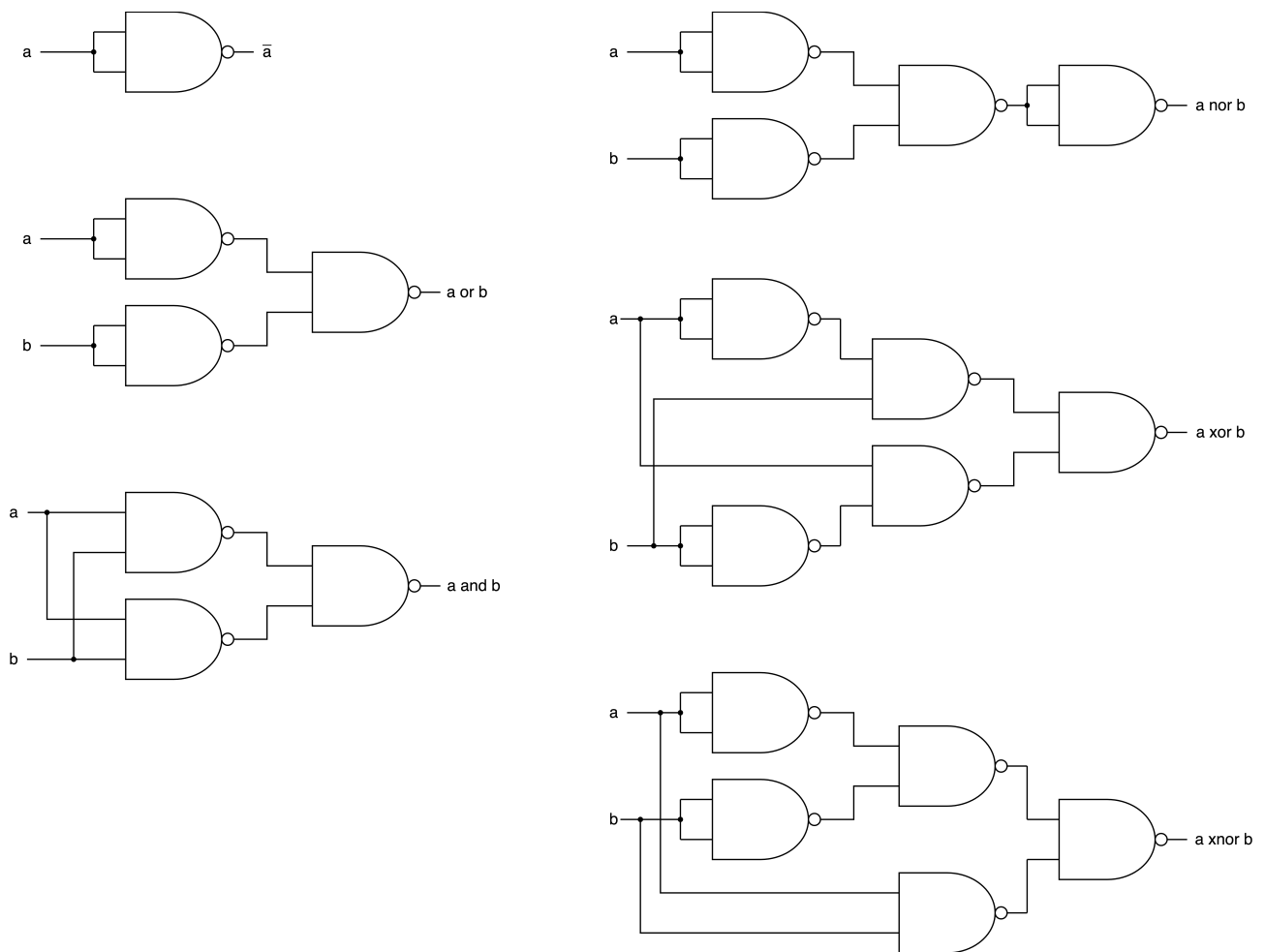 **Fig. 2** NAND to all other gates**Fig. 3** 2-to-1 MUX

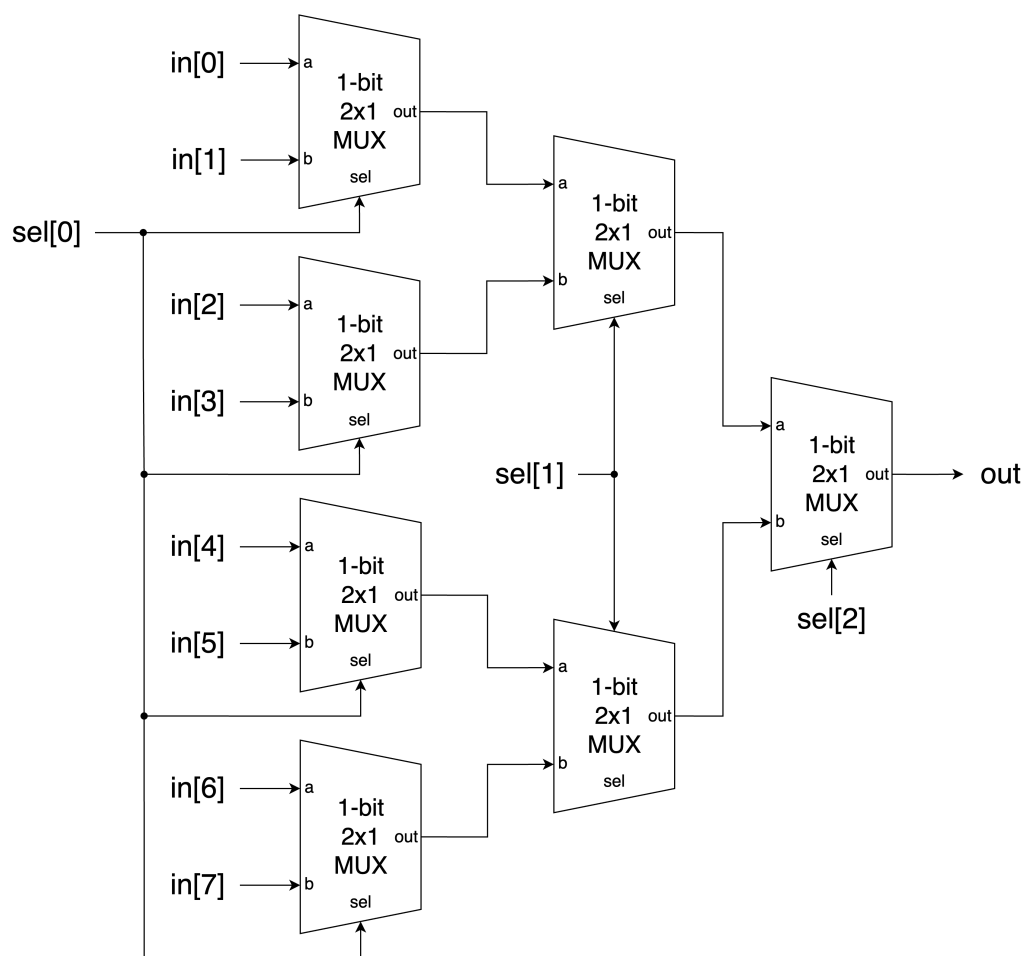**Fig. 4** 8-to-1 MUX

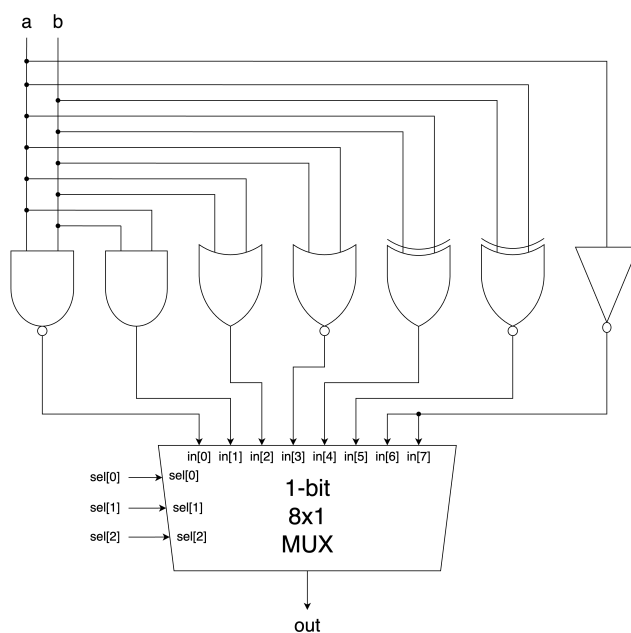


Fig. 5 Decoder

1.2 Full Adder vs. Half Adder

在 Basic 中，我們首先使用 NAND Gate 實現了一個 Majority (圖 6)，用來輸出三個參數中，是否有至少兩個參數為 True，以及一個 Half Adder，接著將 Majority 與 Half Adder 合併起來就完成了 Full Adder，如圖 7 所示。

 


Fig. 6 Majority Circuit

圖 7 為兩者的電路圖，兩者差異在於，Half Adder 雖然能夠算出總和以及進位值，但由於缺少了 *cin* 的輸入，導致他只能處理單一位元的加法，並且也不需要使用 Majority 來判定 *cout*，這也是為什麼他被稱作是 Half Adder。

 


Fig. 7 Half Adder (left) and Full Adder (right)

2 Q1: 8-bit ripple carry adder

2.1 Implement & Circuit

題目所求（參考附圖 8）為建立一個 8-bit 的 Ripple Carry Adder。我們使用 8 個上個章節提到的 Full Adder，將他們依據順序將輸入輸出串接在一起，便完成了題目所求（圖 9）。

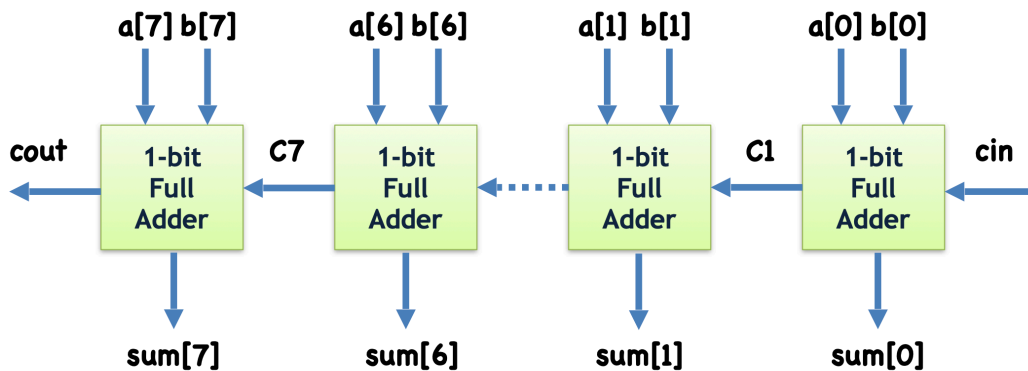


Fig. 8 8-bit ripple carry adder spec

 


Fig. 9 8-bit ripple carry adder

2.2 Testbench

我們試著將 a, b, cin 的 2^{17} 種可能全部模擬過一次，但是發現由於 vivado 預設模擬時長的緣故，無法跑完完整的 131072 次模擬，將模擬時長調大後便能夠成功完整的模擬所有可能，模擬結果如圖（10）。

 


Fig. 10 Q1 testbench wave

但是這麼多可能實在是無法用肉眼檢查，因此我們搭配了 verilog 的 if statement，只要遇到 $sum \neq a + b + cin$ 的情況，就直接結束模擬，程式碼如圖 11。上圖有成功跑完所有模擬，代表著沒有出現錯誤。

```

initial begin
    a = 0;
    b = 0;
    cin = 0;
    repeat(2)begin
        repeat(2**8) begin
            repeat(2**8) begin
                #1;
                $display("a: %d, b: %d, cin: %d, sum: %d, cout: %d", a, b, cin, sum, cout);
                if (a + b + cin != sum) begin
                    $display("Error: %d + %d + %d != %d", a, b, cin, sum);
                    $finish;
                end
                a = a + 1;
            end
            b = b + 1;
        end
        cin = 1;
    end
    $finish;
end

```

Fig. 11 Q1 testbench code

3 Q2: Decode and execute

此題給了一個 Universal Gate，要求使用這個 Gate 實作出其他基本邏輯閘，並使用這些邏輯閘實作出一個 Executor 與 Decoder。

其中，Decoder 會收到一個 3-bit 的 *OP_Code*，我們需要根據 *OP_Code* 的不同，依據圖 12 的規定，實作並輸出對應的 Instruction 結果。

Instruction	OP_Code	Function
SUB	000	$rd = rs - rt$ (hint: two's complement)
ADD	001	$rd = rs + rt$
BITWISE OR	010	$rd = rs \text{ (bitwise OR) } rt$
BITWISE AND	011	$rd = rs \text{ (bitwise AND) } rt$
RT ARI. RIGHT SHIFT	100	$rd = \{rt[3], rt[3:1]\}$
RS CIR. LEFT SHIFT	101	$rd = \{rs[2:0], rs[3]\}$
COMPARE LT	110	$rd = \{3'b101, rs < rt\}$
COMPARE EQ	111	$rd = \{3'b111, rs == rt\}$

Fig. 12 Q2 spec

3.1 Universal gate

Universal gate 由 $a \&!b$ 組成，不難發現，當我們將 a 接上 True 信號，那麼這個 Gate 就會變成一個 NOT Gate（圖 13）。再利用這個 NOT Gate 接到 b 上，就變成了一個 AND Gate。最後，將這個 NOT Gate 接到 AND Gate 的輸出上，就完成了一個 NAND Gate，如圖 14。

 


Fig. 13 Universal Gate to NOT Gate

 


Fig. 14 Universal Gate to NAND Gate

剩下的所有基本邏輯閘都可以透過這個生成出來的 NAND Gate 組合出來。由於是先組成 NAND，而 NAND 的組合方法已經在章節1中提到，所有設計皆可直接套用此版本，因此這裡就不再贅述。

3.2 Executor

SUB

首先， $rs - rt$ 可以被轉換為 $rs + (-rt)$ ，根據二補數的規則，可以再轉換為 $rs + \sim rt + 1$ 。再搭配章節2實現的加法器，改變成 4-bitAdder 後，將 (a, b, cin) 設為 $rs, \sim rt, 1$ ，便是 SUB 的實現。

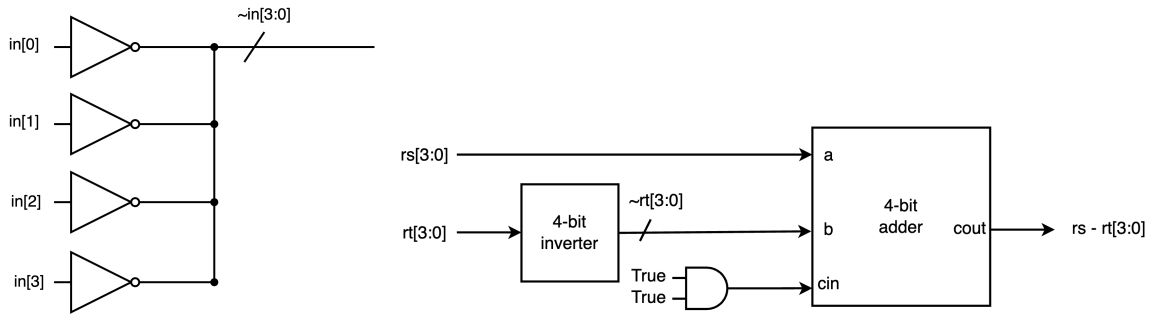


Fig. 15 4-bit Inverter & SUB Circuit

ADD

ADD 的實現同樣基於章節2實現的加法器，將 (a, b, cin) 設為 $rs, rt, 0$ ，便是 ADD 的實現，如圖 16。

 


Fig. 16 ADD Circuit

BITWISE OR, BITWISE AND

如圖 17。

 


Fig. 17 Bitwise OR (left), AND (right) Circuit

RIGHT SHIFT

由於一個 4-bit 的數字右移一位後， $out_0 \sim out_3$ 分別會對應到 in_1, in_2, in_3, in_0 因此只需要透過與 1 做 AND 能夠實現 assign 的特性，將輸出對應到正確的輸入即可如圖 18 右側。

LEFT SHIFT

左移實作方式與右移相同，唯一的區別在於 $out_0 \sim out_3$ 分別對應到的是 in_3, in_0, in_1, in_2 如圖 18 左側。

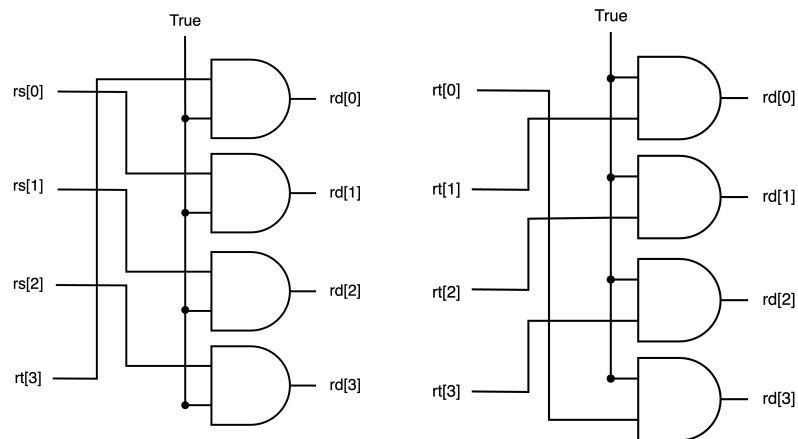


Fig. 18 Left / Right Shift Circuit

COMPARE EQ

兩個 bit 要相等只有兩種可能：0,0 或是 1,1，因此 $a = b$ 可以利用 $(!a \& !b) \mid (a \& b)$ 來表示。如果我們要判斷兩個 4-bit 數字是否一樣，只需分別對四個位元做以上操作，並確認是否都為 True，即可，如圖 19 所示。最終加上的 $1110_{(2)}$ 為題目要求。

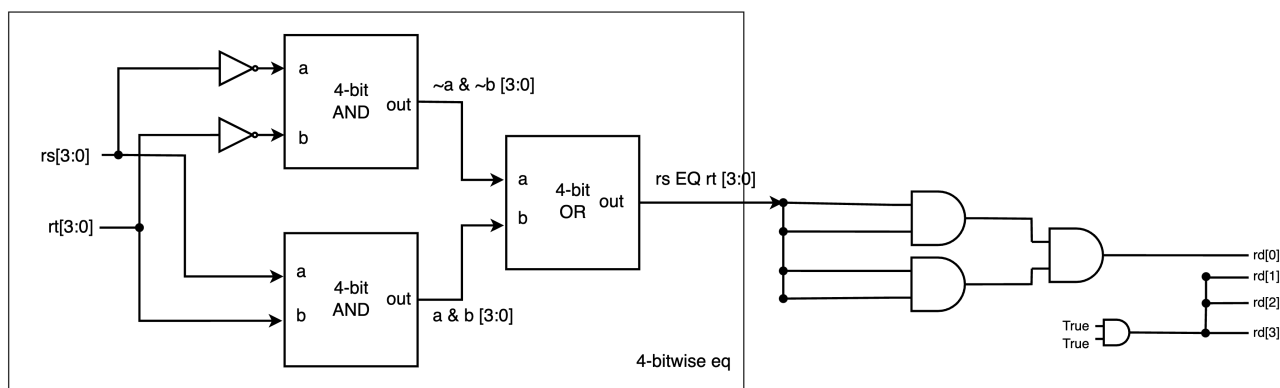


Fig. 19 Compare EQ Circuit

COMPARE LT

由於比較的結果決定於由高位數來第一個不同的位元，因此一個 4-bit 的比較小於將基於以下步驟：

- (1) 比較 $rs[3]$ 是否 $< rt[3]$
- (2) 若上個步驟為 False 且 $rs[3] = rt[3]$ ，則比較 $rs[2]$ 是否 $< rt[2]$
- (3) 重複上述步驟，直到找到第一個不同的位元

這幾個步驟可以寫成一個表達式： $out = (rs[3] < rt[3]) \mid (rs[3] = rt[3] \& rs[2] < rt[2]) \mid (rs[3] = rt[3] \& rs[2] = rt[2] \& rs[1] < rt[1]) \mid (rs[3] = rt[3] \& rs[2] = rt[2] \& rs[1] = rt[1] \& rs[0] < rt[0])$

根據以上式子實作便可得到比較的結果，最後再加上題目規定的 $1010_{(2)}$ 即可。

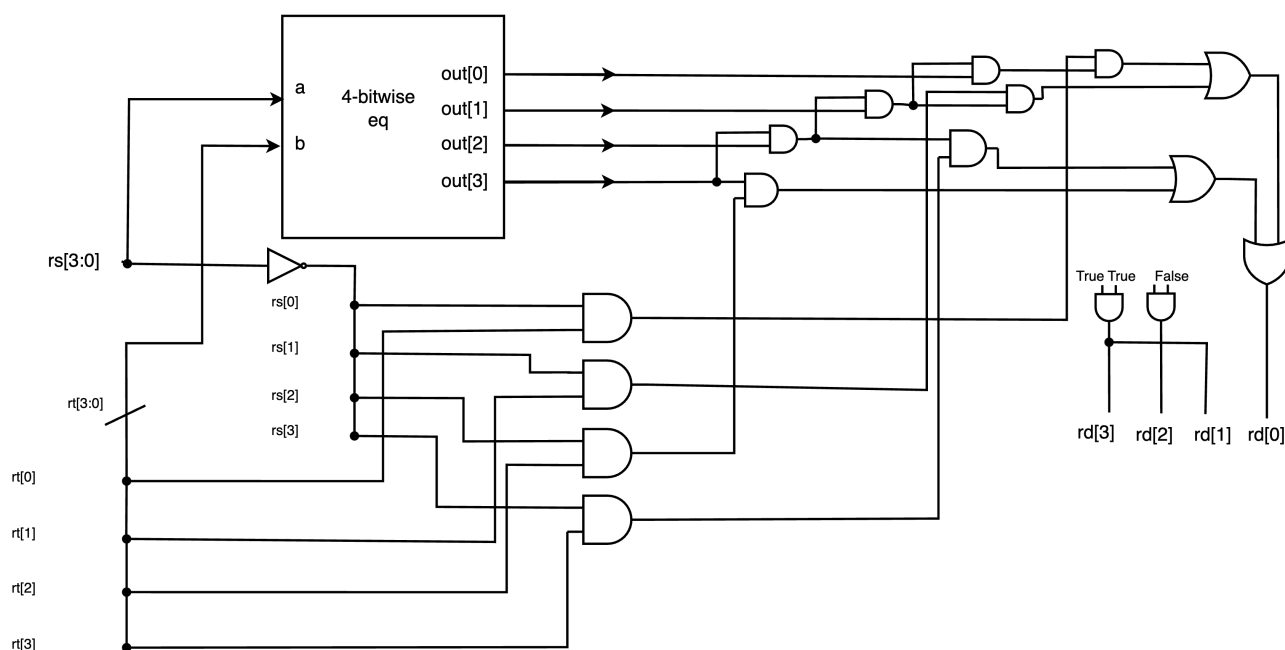


Fig. 20 Compare LT Circuit

3.3 Decoder

首先將 Executor 生成的結果依 OP_Code 轉成十進位後表示的值導至線路 0 ~ 7 (例如當 $OP_Code = 000_{(2)}$ ，導向線路 0， $OP_Code = 101$ 時導向線路 5)，由於指令只有八種，因此我們可以使用七個 2-to-1 mux，並分成三個階段來實現 Decoder：

- (1) 第一階段，將 $sel[0]$ 作為 MUX 的 select bit，並依照 OP_Code 轉成十進位後的值 (可參考先前的圖 12) 分成 (0, 1), (2, 3), (4, 5), (6, 7)，各自輸入到一個 MUX 中，當 $sel[0] = 0$ 時選擇前者，反之選擇後者，便可將八種指令篩選成四種，這裡以 01, 23, 45, 67 來表示四個組別。
- (2) 第二階段，與第一階段相同的規則，將四個組別兩兩一組：(01, 23), (45, 67) 將 $sel[1]$ 作為 MUX 的 select bit，便可以將四種指令再篩選成兩種：0123, 4567。
- (3) 第三階段，也是一樣的規則，將 $sel[2]$ 作為 MUX 的 select bit，便可以得到我們所需要的輸出。

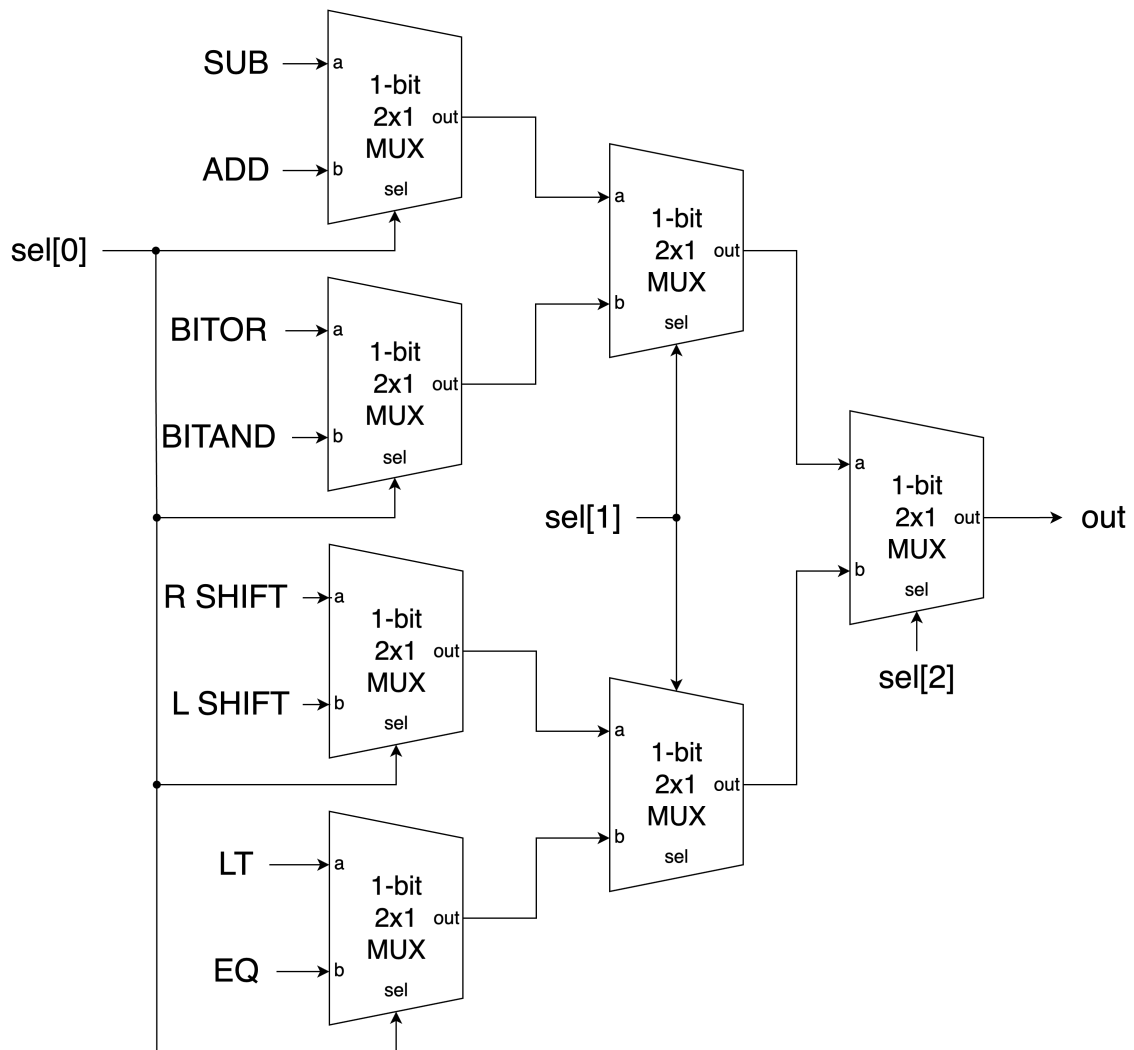


Fig. 21 Decoder Circuit

3.4 Testbench

rs, rt 都是 4-bit, OP_Code 則是 3-bit, 因此總共枚舉了 $2^{11} = 2048$ 種可能。

由於次數過多, 因此同樣採用 if statement 的方式, 並搭配 verilog 的 case 語法實現判斷是哪一種操作, 並分成兩個部分進行操作:

```

initial begin
    repeat (2**3) begin
        repeat (2**4) begin
            repeat (2**4) begin
                rs = rs + 1;
                #1;
            end
            rt = rt + 1;
        end
        sel = sel + 1;
    end
endmodule

initial begin
    repeat (2**11) begin
        #1;
        case (sel)
            3'b000: begin
                $display("%d - %d = %d", rs, rt, rd);
                if (rd != (rs - rt)) begin
                    $display("Error: rd != rs - rt, expeted: %d, got: %d", rs - rt, rd);
                end
            end
            3'b001: begin
                $display("%d + %d = %d", rs, rt, rd);
                if (rd != (rs + rt)) begin
                    $display("Error: rd != rs + rt, expeted: %d, got: %d", rs + rt, rd);
                    $finish;
                end
            end
        endcase
    end
end

```

Fig. 22 Q2 testbench code

第一部分用來枚舉所有可能, 第二部分則是負責判斷是否有錯誤。

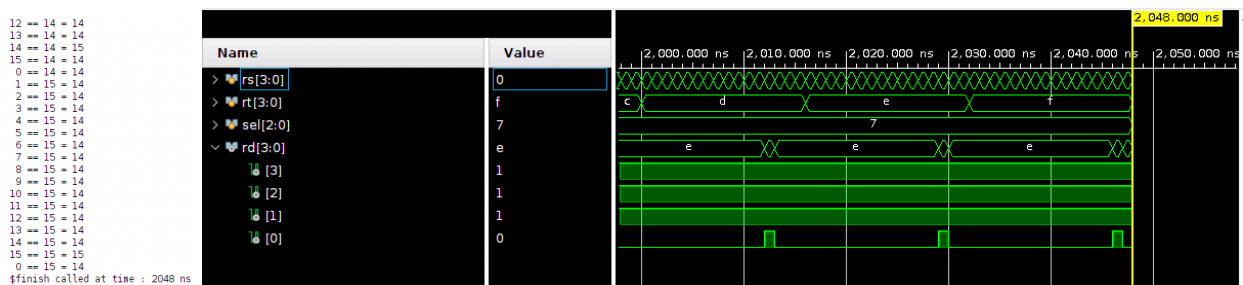


Fig. 23 Q2 testbench results, 有跑完 2048 次模擬代表沒有錯誤

4 Q3: 8-bit carry-lookahead adder

一般的加法器，由於需要等待上一個 Full Adder 輸出進位值，因此在運算時間會隨著處理的位元數線性增加，運算階段的複雜度可以說是 $\mathcal{O}(n)$ ，如果我們可以提前算出每個 Full Adder 的 cin 值，那麼運算階段的複雜度就可以降到 $\mathcal{O}(1)$ ，而這也是 Carry Lookahead Adder 的核心概念。

CLA 的運算過程如下圖 (24)，可以分為：PG Generator, CLA Generator, Adder 三個部分：

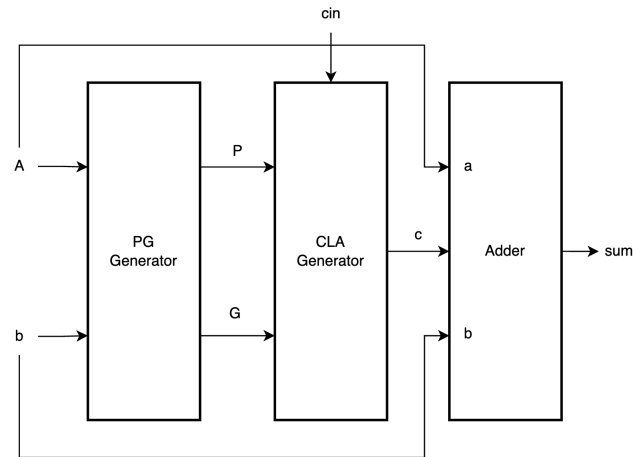


Fig. 24 CLA 3-step

4.1 PG Generator

首先定義 P, G ：

- G : Generate，代表是否產生進位，用 $a \& b$ 實現
- P : Propagate，代表是否會傳遞收到的進位，可以用 $a \wedge b$ 或是 $a | b$ 實現（因為實際上只需要判斷 (0,1) 的情況如果是 (1,1) 的話那麼該位的 G 就會是 True，使用不到 P 了）

實現方式如圖 25，這步驟生成完 P, G 後，就會將其傳遞到下一步的 CLA Generator。

 


Fig. 25 PG Generator Circuit

4.2 CLA Generator

4-bit CLA Generator

此步驟的目標是為了生成出 C_i ，我們可以列出這個式子：

$$C_i = G_{i-1} + P_{i-1} \cdot C_{i-1}$$

可以發現，這個式子中， C_i 依舊對 C_{i-1} 具有依賴性，這並不符合我們希望加速的目標，因此我們可以嘗試將 C_{i-1} 展開：

$$\begin{aligned}
 C_i &= G_{i-1} + P_{i-1} \cdot C_{i-1} \\
 &= G_{i-1} + P_{i-1} \cdot (G_{i-2} + P_{i-2} \cdot C_{i-2}) \\
 &= G_{i-1} + P_{i-1} \cdot G_{i-2} + P_{i-1} \cdot P_{i-2} \cdot C_{i-2} \\
 &= \vdots
 \end{aligned}$$

在 4-bit Generator (不計算 c_4) 的情況下，展開後的則為：

$$\begin{aligned}
 C_1 &= G_0 + P_0 \cdot C_0 \\
 C_2 &= G_1 + P_1 \cdot C_1 \\
 &= G_1 + P_1 \cdot (G_0 + \underline{P_0 \cdot C_0}) \\
 &= (G_1 + (P_1 \cdot G_0)) + (P_1 \cdot \underline{P_0 \cdot C_0}) \\
 C_3 &= G_2 + (P_2 \cdot C_2) \\
 &= G_2 + (P_2 \cdot (G_1 + (P_1 \cdot G_0) + \underline{P_1 \cdot (P_0 \cdot C_0)})) \\
 &= G_2 + (P_2 \cdot G_1) + (P_2 \cdot (P_1 \cdot G_0)) + ((P_2 \cdot P_1) \cdot \underline{P_0 \cdot C_0})
 \end{aligned}$$

其中，底線的部分代表重複計算的值，我們可以直接將其重複利用，以降低 Gate 的面積與效能。並且將 AND 部分平行計算，並將能夠兩兩分組的部分，以分治的概念來合併，便能將所需的運算次數降低到 $\log n$ 次。

利用以上辦法，我們就能夠實現 4-bit 的 CLA Generator。

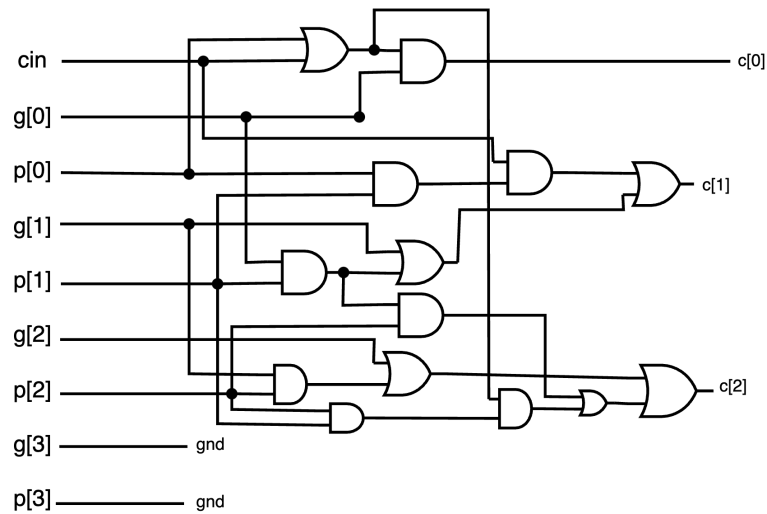


Fig. 26 4-bit CLA Generator Circuit

2-bit CLA Generator

這個部分需要接收兩組 $p[3:0], g[3:0], p[7:4], g[7:4]$ 並計算出 c_4, c_8 ，根據上一段的推導，計算方法為：

$$\begin{aligned}
 C_4 &= G_3 + (P_3 \cdot C_3) \\
 &= G_3 + (P_3 \cdot G_2) + (P_2 \cdot G_1) + (P_2 \cdot (P_1 \cdot G_0)) + ((P_2 \cdot P_1) \cdot (P_0 \cdot C_0)) \\
 &= G_3 + \underline{(P_3 \cdot G_2)} + (P_3 \cdot \underline{(P_2 \cdot G_1)}) + ((P_3 \cdot P_2) \cdot \underline{(P_1 \cdot G_0)}) \\
 &\quad + (P_3 \cdot \underline{((P_2 \cdot P_1) \cdot (P_0 \cdot C_0))})
 \end{aligned}$$

但是這樣實在是太冗長了，根據 reference*， P, G 能夠被轉換為 group propagate (GP) 以及 group generate (GG)：

$$GP = P_0 \cdot P_1 \cdot P_2 \cdot P_3$$

$$GG = G_3 + G_2 \cdot P_3 + G_1 \cdot P_3 \cdot P_2 + G_0 \cdot P_3 \cdot P_2 \cdot P_1$$

而 c_8 的計算方式也是同樣的方式，於是我們便完成了 2-bit 的 CLA Generator。

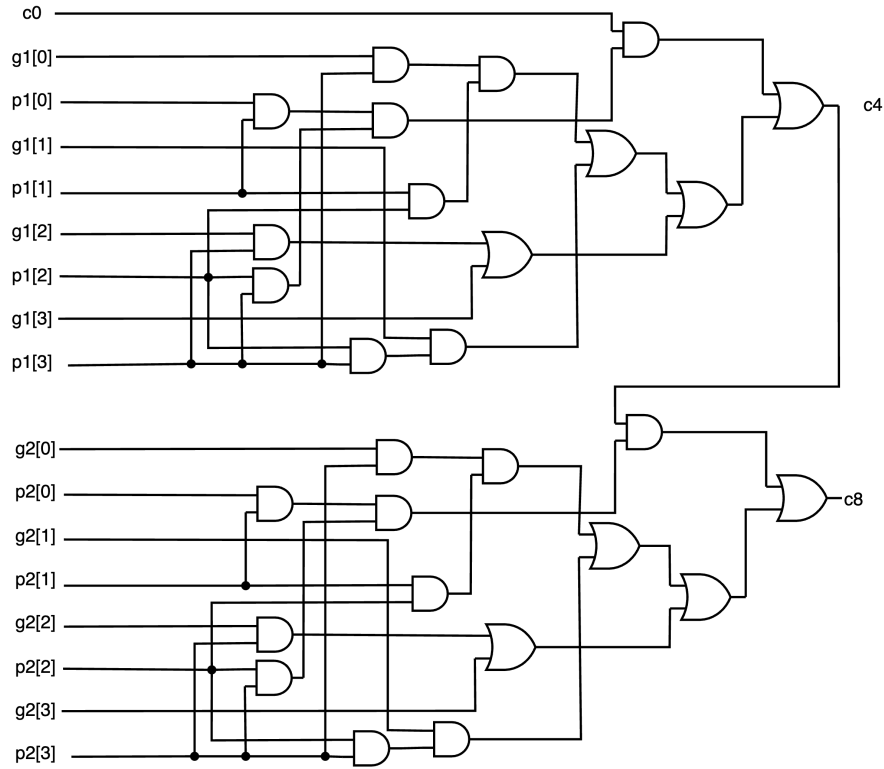


Fig. 27 2-bit CLA Generator Circuit

*https://en.wikipedia.org/wiki/Carry-lookahead_adder#Implementation_details

4.3 Adder

建立 8 個沒有 cout 的 Adder (畢竟 carry bit 已經在 Generator 計算出來) , 並將 a, b, cin 分別接上 rs, rt 以及 CLA Generator 的輸出, 即可算出答案。

 


Fig. 28 Adder

4.4 Overall

 


Fig. 29 8-bit CLA

4.5 Testbench

如同前面的章節，我們枚舉了所有可能的 a, b, cin 並且透過 if statement 來確認是否有錯誤，如圖 30，最後的結果如圖 31，有完成 $2^{11} = 131072$ 種測試，代表沒有出現錯誤。

```
initial begin
    c0 = 1'b0;
    a = 8'b00000000;
    b = 8'b00000000;
    repeat (2) begin
        repeat(2**8) begin
            repeat(2**8) begin
                #1;
                $display("a: %b, b: %b, c0: %b, s: %b, c8: %b", a, b, c0, s, c8);
                if (a + b + c0 != s) begin
                    $display("Error: %b + %b + %b != %b", a, b, c0, s);
                    $finish;
                end
                a = a + 1;
            end
            b = b + 1;
        end
        c0 = 1'b1;
    end
    #1;
    $finish;
end
endmodule
```

Fig. 30 Q3 testbench code

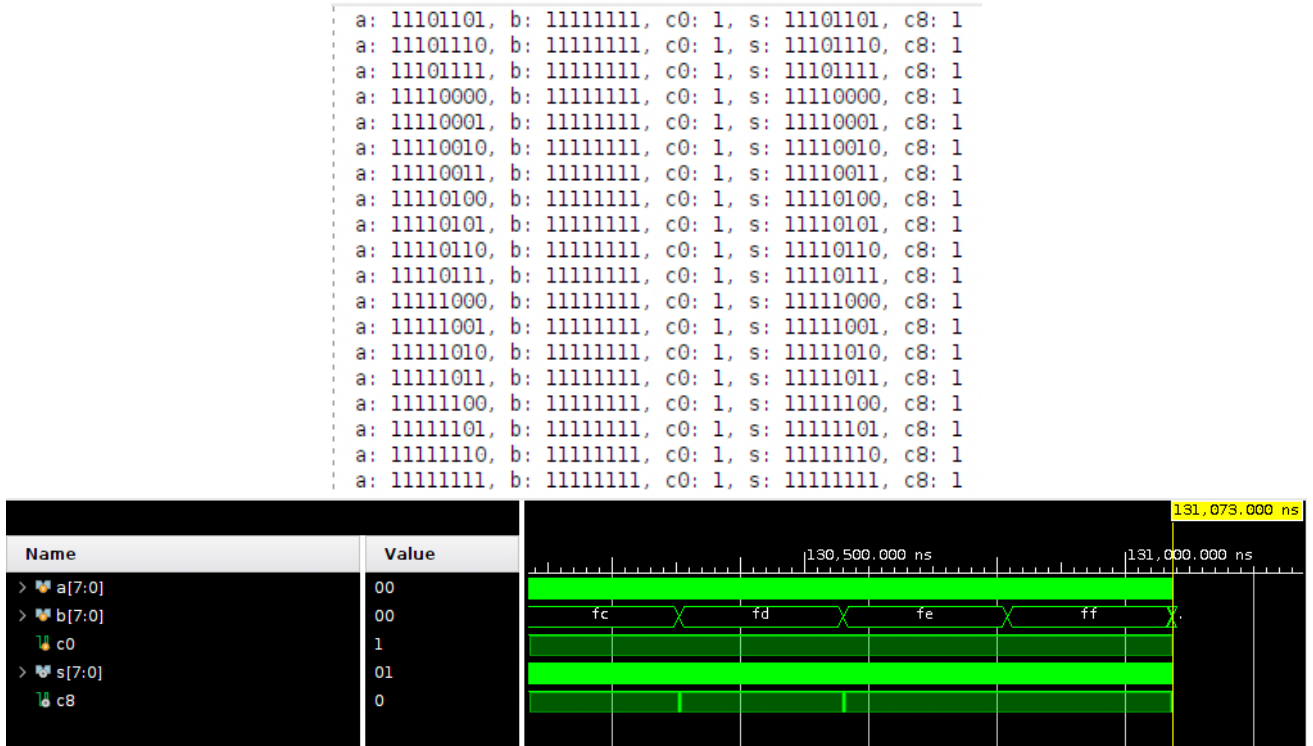


Fig. 31 Q3 testbench results

5 Q4: 4-bit multiplier

這個題目要完成一個 4-bit 的乘法器，透過兩個 4-bit 相乘得到一個 8-bit 的結果。

根據直式乘法，可以發現一個 4-bit 乘法可以被分為四個階段，每個階段的輸出皆會往左平移一位，導致了四個階段的結果並不能直接對齊。

但我們能夠將所有空缺的地方，補上 0，如此一來四個階段的結果便是對齊的四個 8-bit 數字，再將這四個結果透過章節 4 的 CLA 進行加法即可算出答案，電路圖如 32。

					a_3	a_2	a_1	a_0
				\times	b_3	b_2	b_1	b_0
	0	0	0	0	a_3b_0	a_2b_0	a_1b_0	a_0b_0
	0	0	0	a_3b_1	a_2b_1	a_1b_1	a_0b_1	0
	0	0	a_3b_2	a_2b_2	a_1b_2	a_0b_2	0	0
+	0	a_3b_3	a_2b_3	a_1b_3	a_0b_3	0	0	0
	p_7	p_6	p_5	p_4	p_3	p_2	p_1	p_0

Table 1 4-bit multiplier

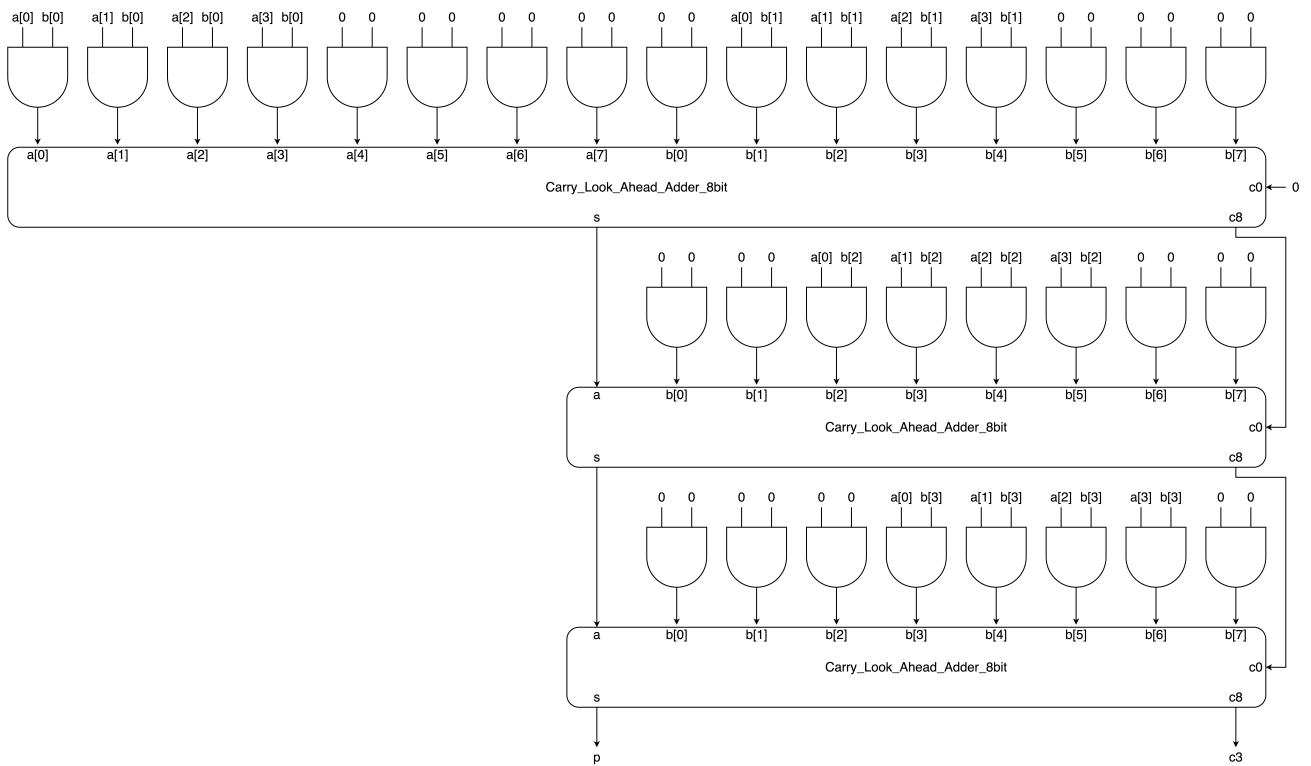


Fig. 32 4-bit multiplier circuit

5.1 Testbench

枚舉 a, b 的 $2^4 \times 2^4$ 種情況，並使用 display 與 if 判斷式來確認結果是否正確 執行的一部分結果如圖 33。

```

10 * 15 = 150 = 10010110
10 * 0 = 0 = 00000000
11 * 1 = 11 = 00001011
11 * 2 = 22 = 00010110
11 * 3 = 33 = 00100001
11 * 4 = 44 = 00101100
11 * 5 = 55 = 00110111
11 * 6 = 66 = 01000010
11 * 7 = 77 = 01001101
11 * 8 = 88 = 01011000
11 * 9 = 99 = 01100011
11 * 10 = 110 = 01101110
11 * 11 = 121 = 01111001
11 * 12 = 132 = 10000100
11 * 13 = 143 = 10001111
11 * 14 = 154 = 10011010
11 * 15 = 165 = 10100101
11 * 0 = 0 = 00000000
12 * 1 = 12 = 00001100
12 * 2 = 24 = 00011000
12 * 3 = 36 = 00100100

```

Fig. 33 Q4 testbench display

6 Q5: Exhaustive test

這部分需要我們寫一個能夠涵蓋所有狀況的 Testbench，並且輸出的 *error*, *done* bit 以下圖的方式呈現：

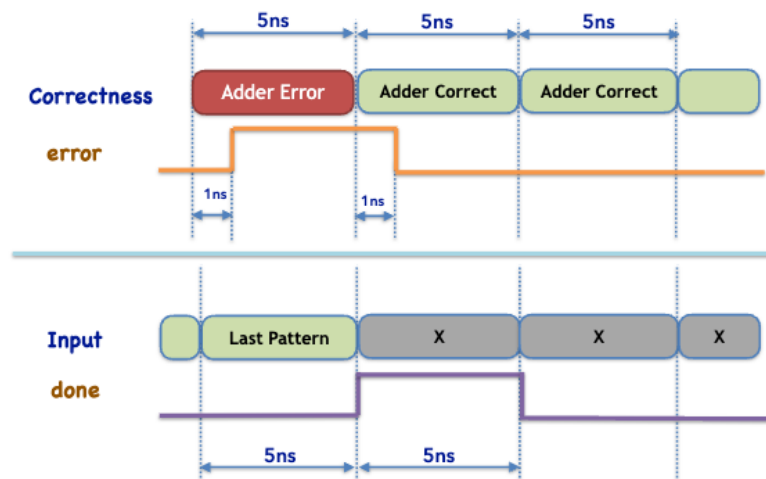


Fig. 34 Q5 spec

6.1 Implement

枚舉所有情況：

這個 Testbench 有 3 個可調參數： a, b, cin ，如果我們需要測試所有可能的情况，最簡單的方式便是利用枚舉找出所有狀態。

因此我們透過三層的 repeat 迴圈，分別枚舉 $cin = [0, 1], a = [0, 2^4 - 1], b = [0, 2^4 - 1]$

確認結果：

接著由於題目要求，以及確保輸出是參數調整過後的，在迴圈開始後先延遲了一單位的時間，接著透過 display 指令輸出目前的參數以及結果以利觀察，最後再透過 if 判斷式確認 sum 是否 $= cin + a + b$ ，即可判斷出是否有錯誤。

error:

根據題目要求， $error$ 訊號需要延遲 1ns，因此我們將 error bit 的設定放置於上面提到的，if 判斷式之中。

done:

由於題目要求在測試結束後將 $done$ 訊號設為 True 5ns，因此在枚舉結束後將 $done$ 設為 True，5ns 過後再將其重設為 False。

6.2 Wave

根據題目要求，在模擬結束後，需要將 $done$ 設為 True 5ns。實作呈現如圖 35。

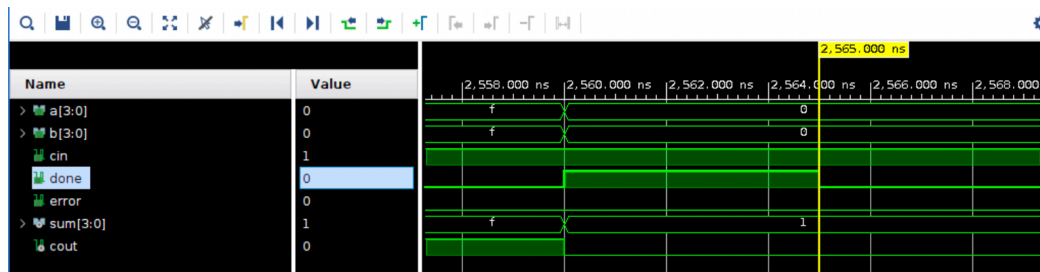


Fig. 35 Q5 testbench wave-done

根據題目要求，當錯誤發生時，需要將 $error$ 設為 True，並帶有 1ns 的延遲實作呈現如圖 36。

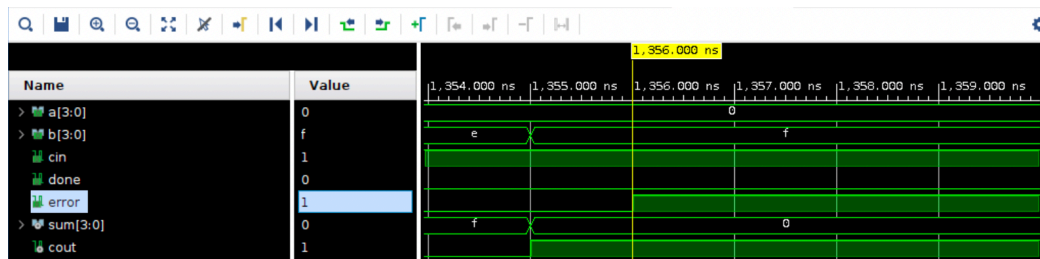


Fig. 36 Q5 testbench wave-error

7 Q6: FPGA display Control

最後則是要將 3 的結果，透過 FPGA 上開關作為訊號表示，並將結果由七段顯示器顯示出來。

7.1 Implement

我們定義了一個 module: Display_Control，輸入 rs, rt, sel 並輸出 seg, an 。

連接章節 3 的 module，得到 rd 之後，建立 16 條線，透過 AND rd 讓相對應的線變成 True，而其他的為 False。

最後一步是判斷七段顯示器中 $A \sim G$ 七個燈條哪些要亮，根據簡單的統計，可以得到每個燈條在哪些數字需要亮：(10 ~ 15 將顯示為：A, b, C, d, E, F, G)，實作程式碼如圖 37。

- (1) A : 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15
- (2) B : 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13
- (3) C : 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
- (4) D : 0, 2, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14
- (5) E : 0, 1, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15
- (6) F : 0, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15
- (7) G : 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15

```
module SymbolA(num, _num, out);
input [16-1:0] num, _num;
output out;

nor and1(out, num[0], num[2], num[3],
          num[5], num[6], num[7], num[8], num[9], num[10],
          num[12], num[14], num[15]);
endmodule
```

Fig. 37 Symbol A code

由於 FPGA 上是當訊號為 False 時，燈條會亮，因此我們只需要將上述的數字做 nor 運算，即可得到每個燈條的訊號。

至於 an 因為是固定只顯示一個數字，因此就直接使用 AND 設定成 1110₍₂₎ 即可。

最後將 seg, an 依照 FPGA 上的 Port 設定 IO，便完成了 Display Control 的設計，實際運行將會在上機時演示。

8 Other

8.1 我們學到了什麼

Decode and execute

寫完這個題目之後發現，這其實就是 CPU 中接收機器碼並運算的核心概念，只要有辦法使其擴充並支援某個指令集，便可以完成一個簡單的運算單元。

在完成這個作業之後，我去瞭解了一下 RISC-V 的指令集架構，發現由於是精簡指令集，Instruction 數量基本上是在能夠實作的範圍內，因此單純運算單元應該是有辦法實現的。但因為 FPGA 的存儲空間有限，因此最大的問題在於如何實現 memory controller，這也是我們在接下來的課程中要去嘗試想像的。

不同指令之間的速度差異

在撰寫程式時，經常可以發現同樣的結果、時間複雜度，使用不同運算子的速度差異頗大，雖然可以想像其原因，不過真正實作過後才能真的感受到這個差異。

七段顯示器

FPGA 七段顯示器的 IO，分為兩個部分，一個是 *an*，另一個是 *seg*，分別代表要亮哪個數字，以及要亮那個數字中的哪幾顆 LED 燈。可以發現到，不同數字之間的 *seg* 是共用的，讓我學到了原來七段顯示器是透過不斷了輪流亮燈，利用人眼的是視覺暫留來達到顯示多個數字的效果。

8.2 分工

- 陳克盈：程式碼、報告撰寫，蔡明妍：電路圖